

Adder/Subtractor Truth Table

A_1	A_2	B_1	B_2	$ Cout_2$	S_4	S_2
0	0	1	0	1	1	1
0	0	0	1	1	1	0
0	0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1
0	1	0	0	0	1	0